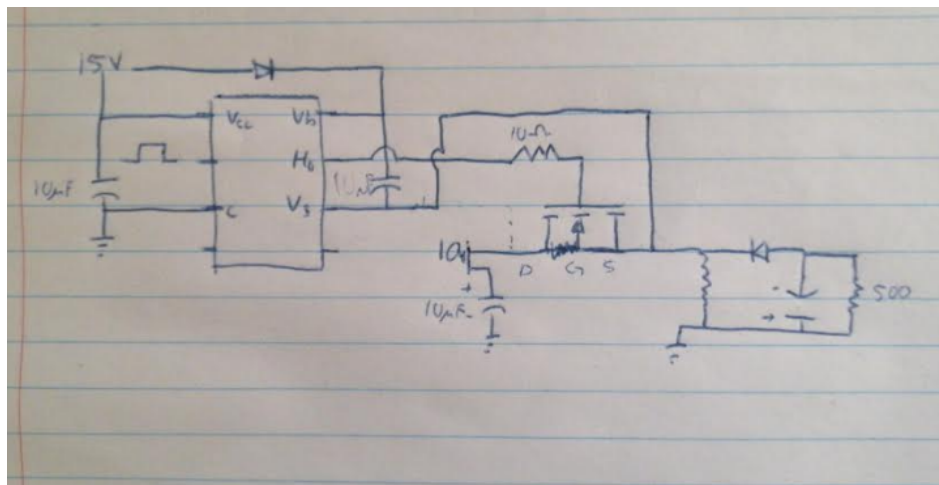


Lab 5

a)

Switching $f = 76.95363309\text{kHz}$

b)




c)


Output voltage ripple: $\Delta V = 0.00353\text{V}$

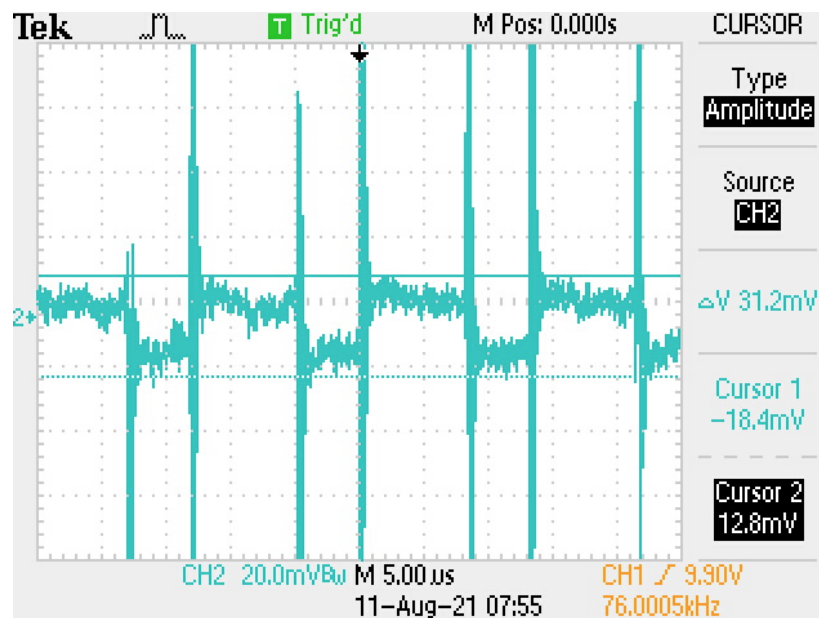2)

Voltage ripple value is 31.2mV according to the oscilloscope.



3

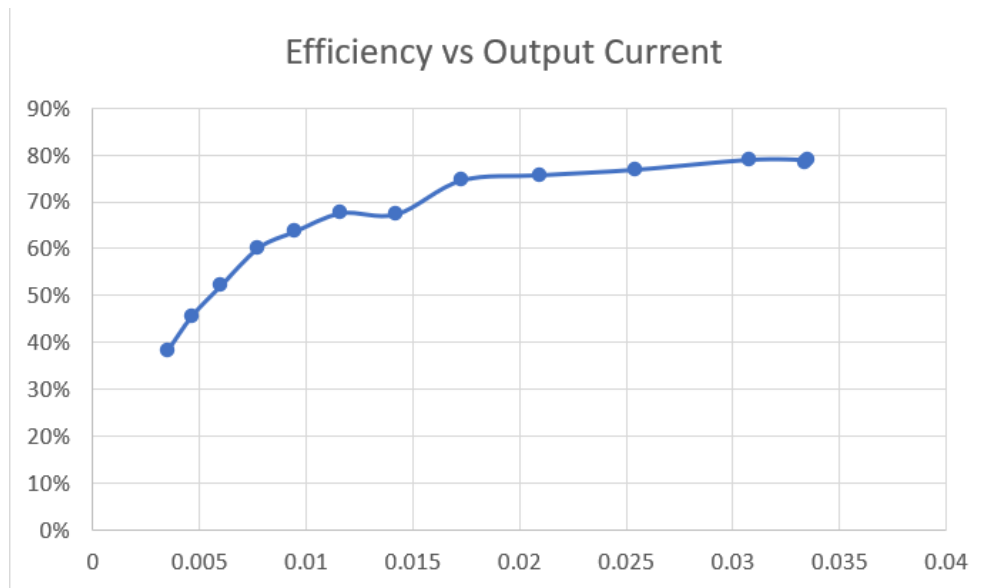

Appendix

1a)

$$V_o = (0.67 / (1 - 0.67)) * 10 = 20.3V$$

$$I_o = V_o / R = 20 / 500 = 0.0406A$$

$$\Delta I_L = 0.2 \text{ to } 0.4 \times I_{out} \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\text{Inductor ripple: } 0.2 * 0.0406 * 20.3 / 10 = 0.0164836 \Delta A$$

$$L = \frac{V_{in}(V_{out} - V_{in})}{f_{sw} \Delta I_L V_{out}}$$

$$4 * 10^{-3} = (10(20.3 - 10)) / (f(0.0164836 * 20.3)) = 76.95363309 \text{ kHz}$$

c)

$$C_{out} = \frac{I_{out(max)} D}{f_{sw} \Delta V_{out}}$$

$$100 * 10^{-6} = (0.0406 * 0.67) / (77 \text{ kHz} * \Delta V) \therefore \Delta V = 0.00353$$